1.1 จุดประสงค์

- 1.1.1 เพื่อให้สามารถอธิบายการทำงานของ Load cell, วงจร wheatstone bridge, Strain gauge, 2 op amps Differential Amplifier
- 1.1.2 สามารถอธิบายค่าสัญญาณ Output ของ Load cell ได้เมื่อ Load cell มีแรงกระทำหรือเปลี่ยนแปลงไป
- 1.1.3 สามารถอธิบายค่าของ Gain และ ค่าความต้านทานของ Single External Resistor และมันส่งผลอะไรกับการ วัดค่าของ Load cell
- 1.1.4 สามารถอธิบายกระบวนการ Signal Conditioning ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
- 1.1.5 สามารถประยุกต์โดยใช้ MATLAB และ Simulink ในการสั่งการหรือรับค่า ร่วมกับบอร์ด STM32G474RE โดย ใช้สัญญาณจาก INA125 Instrumentation Amplifier ที่ต่อเข้ากับ Single Point Load Cell เป็น input และแสดงสัญญาณ Output จากการ Log สัญญาณ แสดงผลเป็นกราฟจาก Data Inspector ใน MATLAB Simulink เพื่อแสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time โดยมี Output เป็นน้ำหนักหน่วย SI derived
- 1.2 สมมติฐาน
 - 1.2.1 เมื่อวัตถุเพิ่มขึ้น Load cell จะมีค่ามากขึ้น
 - 1.2.2 Load cell มีค่าคลาดเคลื่อน 10-20 เปอร์เซนต์
- 1.3 ตัวแปร
 - 1.3.1 ตัวแปรอิสระ
 - 1.3.1.1 Load cell
 - 1.3.2 ตัวแปรตาม
 - 1.3.2.1 ค่ากราฟของ Loadcell
 - 1.3.3 ตัวแปรควบคุม
 - 1.3.3.1 ทาท
 - 1.3.4 ตัวแปรแทรกซ้อน
 - 1.3.4.1 ดกหดกหดด
- 1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
 - 1.4.1 โหลดเซล คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แปลงค่าของแรงไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า (ทรานส์ชีดิวเซอร์) การแปลงค่านี้ไม่ใช่การ แปลงค่าโดยตรงหากแต่เกิดขึ้นสองขั้นตอน จากการแปลงค่าทางกลศาสตร์ แรงจะถูกตรวจจับได้จากการเปลี่ยนรูปร่างของสเตน เกจ และสเตนเกจแปลงค่าการเปลี่ยนรูปร่าง (ความเครียด) นี้ไปเป็นสัญญาณไฟฟ้า โหลดเซลมักจะประกอบไปด้วยสเตนเกจสี่ตัว ซึ่งจัดเรียงวงจรในรูปแบบของวงจรวิจสโตน บริดจ์ แต่โหลดเซลที่ประกอบด้วยสเตนเกจเพียงหนึ่งหรือสองตัวก็มีใช้เช่นกัน สัญญาณไฟที่จ่ายออกไปนี้มักจะมีขนาดเพียงไม่กี่มิลลิโวลต์และต้องการการขยายสัญญาณด้วยการใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณ ก่อนที่จะถูกนำไปใช้งานได้
 - 1.4.2 เป็นวงจรที่ใช้สาหรับการหาค่าความต้านทานที่ไม่ทราบค่าโดยใช้หลักการเบรียบเทียบค่าความต้านทานที่ ต้องการทราบค่ากับความต้านทานมาตรฐานที่ทราบค่าแล้ว วงจรบริดจ์จะมีอยู่ 2 สภาวะ คือบริดจ์สภาวะ สมดุล และบริดจ์สภาวะไม่สมดุลกดก
 - 1.4.3 สเตรนเกจเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความเครียดบนวัตถุ

- 1.4.4 2 op amps Differential Amplifier คือวงจรลบแรงดันไฟฟ้าซึ่งสร้างแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตที่เป็นสัดส่วนกับ ความต่างศักย์ของสัญญาณอินพุตสองสัญญาณที่ส่งไปยังอินพุตของขั้วอินเวิร์ตติ้งและขั้วไม่อินเวิร์ตติ้งของเครื่องขยายสัญญาณ ปฏิบัติการ
- 1.4.5 Gain นั้นมีหน้าที่ในการปรับขยายสัญญาณในลักษณะของ Input ให้มีความแรงของสัญญาณที่เหมาะสม ก่อนที่ สัญญาณนั้นจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์โปรเซสเซอร์ต่าง ๆ
- 1.4.6 แมตแล็บ เป็นซอฟต์แวร์ในการคำนวณและการเขียนโปรแกรม โปรแกรมหนึ่ง ที่มีความสามารถครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนา อัลกอริธึม การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการทำซิมูเลชั่นของระบบ การสร้างระบบควบคุม และโดยเฉพาะเรื่อง image processing และ wavelet การสร้างเมตริกซ์
- 1.4.7 Simulinkมันคือโปรแกรมจำลองการทำงานต่างๆ ของโปรแกรม หรือใช้ในการเขียนโปรแกรมได้โดยใช้เป็น block คำสั่งมาต่อๆกัน ข้อดีคือ มันง่ายสำหรับออกแบบที่มันซับซ้อน และทำให้เราเห็นภาพรวมค่อนข้างง่าย

1.5 นิยามเชิงปฏิบัติการ

1.5.1

1.5.2

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินการทดลคง

3.1 วัสดุอุปกรณ์

- 3.1.1 Single Point Load Cell YZC-131A จำนวน 1 อัน
- 3.1.2 INA125 Instrumentation Amplifier จำนวน 1 อัน
- 3.1.3 Trimpot 100K 25Turns จำนวน 1 อัน
- 3.1.4 Resistor 4.7 K Ohm จำนวน 1 อัน
- 3.1.5 Nucleo STM32G474RE พร้อมสายอัปโหลด จำนวน 1 ชุด
- 3.1.6 LoadCellXplorer จำนวน 1 ชุด ฐารสามารถบรรจุบอร์ดควบคุม, Breadboard, 3D-Print ใช้ สำหรับการประกอบกับ Load Cell
 - 3.1.7 สายจัมเปอร์
 - 3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
 - 3.2.1 การเตรียมอุปกรณ์
 - 3.2.2 การตั้งค่าการวัดเบื้องต้น
 - 3.2.3 การทดลองทดสอบสมมติฐาน
 - 3.2.4 การวิเคราะห์ และแสดงผล

3.2.5 สรุปผล

บทที่ 4 ผลการทดลอง

บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ